# Лабораторная работа №4 «Исследование устройств частотного преобразования сигналов в системах передачи информации»

Перепелица А.А., ККСО-01-19

Москва, 2022 г.

**Цель работы:** ознакомление с устройством, работой частотных модуляторов и демодуляторов сигналов и приобретение практических навыков моделирования этих устройств.

#### 1 Схема №1: исследование АМ сигналов

- 1.1 Перечень элементов, использованных в схемах, с их краткими характеристиками
  - Источник переменного тока (3.54 B, 200 Гц, 90°)
  - Четырехканальный осциллограф
  - Источник напряжения частотной модуляции (5 В, 100/8 кГц) 2 шт.
  - Анализатор спектра
  - Ключ

# 1.2 Копии окон схемных файлов с позиционными обозначениями

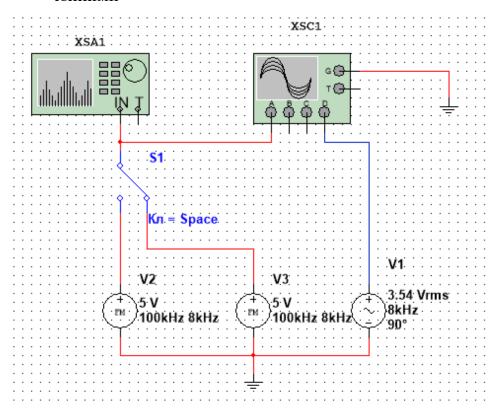


Рис.1 Схема исследования ЧМ сигналов

#### 1.3 Результаты расчетов и измерений приборами

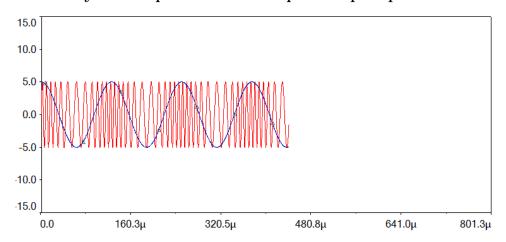


Рис.2 Показания осциллографа при первом положении ключа.

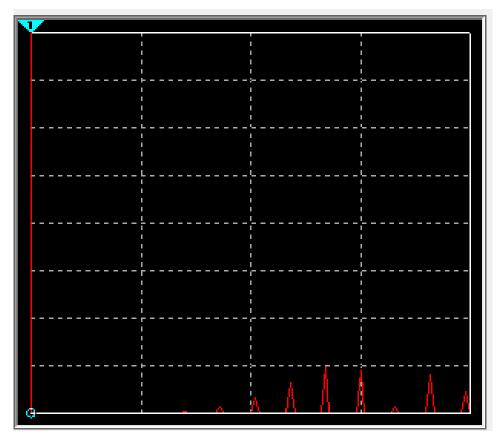


Рис.3 Показания анализатора спектра при первом положении ключа.

# 2 Схема №2: исследование модели частотной манипуляции

# 2.1 Перечень элементов, использованных в схемах, с их краткими характеристиками

- Источник переменного тока (3.54 B, 200 Гц, 90°)
- Четырехканальный осциллограф
- Источник напряжения частотной модуляции (5 B, 100/8 к $\Gamma$ ц) 2 шт.
- Анализатор спектра
- Ключ

#### 2.2 Копии окон схемных файлов с позиционными обозначениями

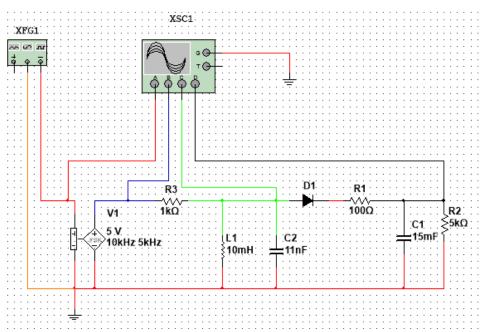


Рис.4 Схема частотного модулятора и демодулятора

#### 2.3 Результаты расчетов и измерений приборами

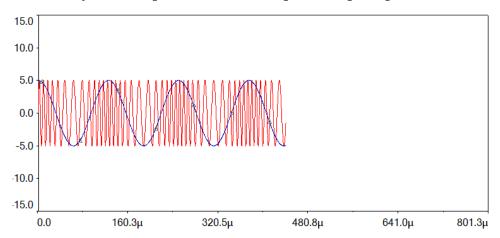


Рис.5 Показания осциллографа при первом положении ключа.

# 3 Схема №3: Исследование модели системы передачи информации с частотной манипуляцией

### 3.1 Перечень элементов, использованных в схемах, с их краткими характеристиками

- Источник переменного тока (3.54 B, 200 Гц, 90°)
- Четырехканальный осциллограф
- Источник напряжения частотной модуляции (5 В, 100/8 к $\Gamma$ ц) 2 шт.
- Анализатор спектра
- Ключ

### 3.2 Копии окон схемных файлов с позиционными обозначениями

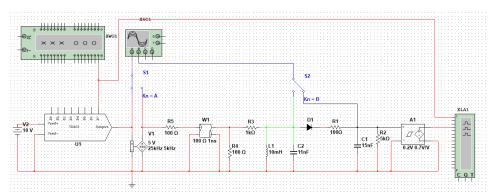


Рис.7 Схема модели системы передачи информации с частотной манипуляцией

#### 3.3 Результаты расчетов и измерений приборами

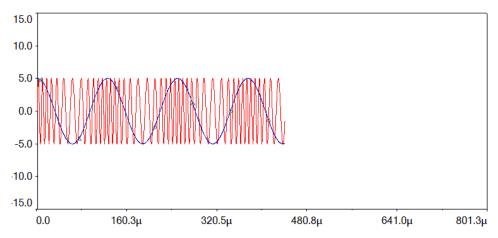


Рис.8 Показания осциллографа при первом положении ключа.

**Вывод:** в ходе выполнения лабораторной работы мы изучили принцип передачи двоичных данных по сети связи, а также принципы работы и построения частотного модулятора и демодулятора.